

Bestellliste

AmbiController
© by Kai Lauterbach 07/2015

v0.4.1

Export: 15.07.2015 21:09:58

Reichelt.de-Artikelnummer

ATXMEGA 192A3-AU
ES 2B SMD
JCI 2012 0,1µ
NPO-G0603 22P
PFL 6
SL 2X10G SMD2,54
SMD ELKO 10/16
SMD-0603 0
SMD-0603 1,0K
SMD-0603 100K
SMD-0603 10K
SMD-0603 120
SMD-0603 2,2K
SMD-0603 220
SMD-0603 22K
SMD-0603 27
SMD-0603 4,7K
SMD-LED 0603 GE
SMD-LED 0603 GN
SMD-LED 0603 RT
SPR-0603 75,0
TASTER 9313
USB BWM SMD
WSL 6G
X7R-G0603 100N
XO53 50,00000
CBP

Digikey.de

544-2746-ND
M25P16-VMN6TPCT-ND
768-1007-1-ND
497-1240-1-ND
497-1241-1-ND
497-6868-1-ND
497-6974-1-ND

Andere

WS2811 LED-Streifen

Netzteil

14,31818 MHz Quarz
HDMI zu CVBS - Wandler
HDMI Splitter
HDMI-Kabel
USB2.0-Kabel
Programmieradapter für AVR Xmega JTAG

Bezeichnung

8-Bit AVR XMEGA MCU,192KB Flash,TQFP-64
Super Fast Gleichrichterdiode,DO214AA,100V,2A
SMD-Induktivität, G0805, 0,1µ
SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 22P, 5%
Pfostenbuchse, 6-polig, mit Zugentlastung
2x10pol.-SMD-Stiftleiste, gerade, RM 2,54
SMD-Chip Elko, 10µF/16Volt
SMD-Chipwiderstand 0603, 0 Ohm
SMD-Chipwiderstand 0603, 1,0 K-Ohm, 1%
SMD-Chipwiderstand 0603, 100 K-Ohm, 1%
SMD-Chipwiderstand 0603, 10 K-Ohm, 1%
SMD-Chipwiderstand 0603, 120 Ohm, 1%
SMD-Chipwiderstand 0603, 2,2 K-Ohm, 1%
SMD-Chipwiderstand 0603, 220 Ohm, 1%
SMD-Chipwiderstand 0603, 22 K-Ohm, 1%
SMD-Chipwiderstand 0603, 27 Ohm, 1%
SMD-Chipwiderstand 0603, 4,7 K-Ohm, 1%
CHIP-Leuchtdioden, Bauform G0603, gelb
CHIP-Leuchtdioden, Bauform G0603, grün
CHIP-Leuchtdioden, Bauform G0603, rot
SMD-Chipwiderstand 0603, 75,0 Ohm, 0,1%
SMD-Kurzhubtaster, vert. Montage, Höhe 3,1mm
USB-Einbaubuchse, B-Mini, gew., SMD-Montage
Wannenstecker, 6-polig, gerade
SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 10%
50,0MHz-Quarzoszillator, Keramik-SMD XO53
Cinch-Buchse

Bezeichnung

EP4CE6E22C8N
M25P16-VMN6TP
FT232RL
LD1117S25CTR
LD1117S33CTR
LD1117S18CTR
LD1117S12CTR

Bezeichnung

WS2811 LED-Streifen

5V Netzteil (Stromstärke abhängig von der Anzahl der
LEDs. Mindestens jedoch 6Ampere)
14,31818 MHz Quarz SMD XO53 3.2 x 5.0 x 0.8 mm +-

USB Typ-A Stecker zu USB Mini-B Stecker
z.B. AVR Dragon

Stückzahl

1
5
1
2
1
2
8
2
4
1
13
1
6
4
2
4
1
2
2
2
1
2
1
62
1
1

Stückzahl

1
1
1
1
1
1
1

Stückzahl

Anzahl der LEDs abhängig von
der Größe des Bildschirms

1
1
1
1
1
1